ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки ”

1-й рівень

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | На входи RS тригера подано сигнали : R=0, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 2. | На входи RS тригера подано сигнали : R=0, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 3. | На входи RS тригера подано сигнали : R=1, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 4. | На входи RS тригера подано сигнали : R=1, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 5. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=0, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 6. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=0, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 7. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=1, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 8. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=1, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 9. | На входи JK тригера подано сигнали : J=0, K=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3. П1-10 |
| 10. | На входи JK тригера подано сигнали : J=0, K=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3. П1-10 |
| 11. | На входи JK тригера подано сигнали : J=1, K=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3. П1-10 |
| 12. | На входи JK тригера подано сигнали : J=1, K=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3. П1-10 |
| 13. | На входи RS тригера подано сигнали : R=0, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 14. | На входи RS тригера подано сигнали : R=0, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |
| 15. | На входи RS тригера подано сигнали : R=1, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3. П1-10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | На входи RS тригера подано сигнали : R=1, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 17. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=0, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 18. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=0, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 19. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=1, S=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 20. | На входи RS тригера з інверсними входами подано сигнали : R=1, S=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) заборонений | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 21. | На входи JK тригера подано сигнали : J=0, K=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 22. | На входи JK тригера подано сигнали : J=0, K=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 23. | На входи JK тригера подано сигнали : J=1, K=1. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 24. | На входи JK тригера подано сигнали : J=1, K=0. Який сигнал є на виході тригера? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 25. | На вхід T тригера подано імпульс. Який сигнал є на виході тригера ? | а) Qt<br>б) 0<br>в) 1<br>г) $\overline{Qt}$ | Д07.Р3.<br>П1-10 |
| 26. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 0000? | а) X0<br>б) X5<br>в) X10<br>г) X12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 27. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 0101? | а) X0<br>б) X5<br>в) X10<br>г) X12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 28. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 1100 ? | а) X0<br>б) X5<br>в) X10<br>г) X12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 29. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 1010? | а) X0<br>б) X5<br>в) X10<br>г) X12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 30. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 0111? | а) X2<br>б) X7<br>в) X9<br>г) X13<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 0010? | а) Х2<br>б) Х7<br>в) Х9<br>г) Х13<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 32. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 1001? | а) Х2<br>б) Х7<br>в) Х9<br>г) Х13<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 33. | Який вхід мультиплексора 16х1 буде підєднано до виходу, якщо на його адресні входи А3-А0 подано комбінацію сигналів 1101? | а) Х2<br>б) Х7<br>в) Х9<br>г) Х13<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 34. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 1010 ? | а) Y0<br>б) Y5<br>в) Y10<br>г) Y12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 35. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 1100 ? | а) Y0<br>б) Y5<br>в) Y10<br>г) Y12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 36. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 0000 ? | а) Y0<br>б) Y5<br>в) Y10<br>г) Y12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 37. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 0101 ? | а) Y0<br>б) Y5<br>в) Y10<br>г) Y12<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 38. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 0001 ? | а) Y1<br>б) Y2<br>в) Y8<br>г) Y14<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 39. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 0010 ? | а) Y1<br>б) Y2<br>в) Y8<br>г) Y14<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 40. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 1000? | а) Y1<br>б) Y2<br>в) Y8<br>г) Y14<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |
| 41. | Який вихід дешифратора 4х16 буде в активному стані, якщо на входи Х3-Х0 цього дешифратора подано комбінацію сигналів 1110 ? | а) Y1<br>б) Y2<br>в) Y8<br>г) Y14<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-10 |

2-й рівень

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Повний двійковий дешифратор з 8 виходами має : | а) 5 входів<br>б) 4 входи<br>в) 3 входи<br>г) 2 входи<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 2. | Повний двійковий дешифратор з 4 виходами має : | а) 5 входів<br>б) 4 входи<br>в) 3 входи | Д07.Р2.<br>П2-20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | г) 2 входи<br>д) правильної відповіді тут немає | |
| 3. | Повний двійковий дешифратор з 4 входами має : | а) 16 виходів<br>б) 8 виходів<br>в) 4 виходи<br>г) 6 виходів<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 4. | Повний двійковий дешифратор з 3 входами має : | а) 16 виходів<br>б) 8 виходів<br>в) 4 виходи<br>г) 6 виходів<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 5. | Повний двійковий дешифратор з 2 входами має : | а) 16 виходів<br>б) 8 виходів<br>в) 4 виходи<br>г) 6 виходів<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 6. | Повний двійковий шифратор з 16 входами має : | а) 4 виходів<br>б) 3 виходи<br>в) 2 виходи<br>г) 8 виходів<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 7. | Повний двійковий шифратор з 8 входами має : | а) 4 виходів<br>б) 3 виходи<br>в) 2 виходи<br>г) 8 виходів<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 8. | Повний двійковий шифратор з 4 входами має : | а) 4 виходів<br>б) 3 виходи<br>в) 2 виходи<br>г) 8 виходів<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 9. | Повний двійковий шифратор з 4 виходами має : | а) 5 входів<br>б) 4 входи<br>в) 3 входи<br>г) 2 входи<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 10. | Повний двійковий шифратор з 8 виходами має : | а) 5 входів<br>б) 4 входи<br>в) 3 входи<br>г) 2 входи<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 11. | Повний двійковий шифратор з 16 виходами має : | а) 5 входів<br>б) 4 входи<br>в) 3 входи<br>г) 2 входи<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р2.<br>П2-20 |
| 12. | Перетворіть двійкове число 11010100010 в шіснадцяткове. | а) 6A2<br>б) 2DA<br>в) 1B2<br>г) 57E<br>д) 38C | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 13. | Перетворіть двійкове число 1011011010 в шіснадцяткове. | а) 6A2<br>б) 2DA<br>в) 1B2<br>г) 57E<br>д) 38C | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 14. | Перетворіть двійкове число 110110010 в шіснадцяткове. | а) 6A2<br>б) 2DA<br>в) 1B2<br>г) 57E<br>д) 38C | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 15. | Перетворіть двійкове число 10101111110 в шіснадцяткове. | а) 6A2<br>б) 2DA<br>в) 1B2<br>г) 57E | Д07.Р1.<br>П1-20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | д) 38C | |
| 16. | Перетворіть двійкове число 1110001100 в шіснадцяткове. | а) 6A2<br>б) 2DA<br>в) 1B2<br>г) 57E<br>д) 38C | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 17. | Перетворіть двійкове число 11010100010 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 18. | Перетворіть двійкове число 1011011010 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 19. | Перетворіть двійкове число 110110010 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 20. | Перетворіть двійкове число 10101111110 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 21. | Перетворіть двійкове число 1110001100 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 22. | Перетворіть шіснадцяткове число 6A2 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 23. | Перетворіть шіснадцяткове число 2DA в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 24. | Перетворіть шіснадцяткове число 1B2 в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 25. | Перетворіть шіснадцяткове число 57E в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 26. | Перетворіть шіснадцяткове число 38C в десяткове. | а) 1698<br>б) 730<br>в) 434<br>г) 1406<br>д) 908 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 27. | Перетворіть шіснадцяткове число 6A2 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 28. | Перетворіть шіснадцяткове число 2DA в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | Перетворіть шіснадцяткове число 1B2 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 30. | Перетворіть шіснадцяткове число 57E в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 31. | Перетворіть шіснадцяткове число 38C в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 32. | Перетворіть десяткове число 1698 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 33. | Перетворіть десяткове число 730 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 34. | Перетворіть десяткове число 434 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 35. | Перетворіть десяткове число 1406 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 36. | Перетворіть десяткове число 908 в двійкове. | а) 11010100010<br>б) 1011011010<br>в) 110110010<br>г) 10101111110<br>д) 1110001100 | Д07.Р1.<br>П1-20 |
| 37. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 1010. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 38. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 1001. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | |
| 39. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 4 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0001. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 40. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | |
| 41. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0001. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 42. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, | а) 1100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 1000. | б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | |
| 43. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 4 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 1000. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 44. | Який код буде на виходах двійкового лічильника, якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0010. | а) 1100<br>б) 1011<br>в) 0011<br>г) 0101<br>д) правильної відповіді тут немає | |
| 45. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000000100. | а) 0000011100<br>б) 0000111100<br>в) 0000010000<br>г) 0000000111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 46. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000010000. | а) 0010000000<br>б) 0000111100<br>в) 0000010000<br>г) 0000000111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 47. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 4 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000001000. | а) 0000011100<br>б) 0010000000<br>в) 0000010000<br>г) 0000000111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 48. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000000001. | а) 0000011100<br>б) 0000111100<br>в) 0000000100<br>г) 0000000111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 49. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000001000. | а) 0000011100<br>б) 0000111100<br>в) 0000100000<br>г) 0000000111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 50. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 4 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000000001. | а) 0000011100<br>б) 0000111100<br>в) 0000010000<br>г) 0000011111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 51. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0001000000. | а) 0000011100<br>б) 0000111100<br>в) 0000010000<br>г) 1000000000<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 52. | Який код буде на виходах кільцевого лічильника, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0001000000. | а) 0000011100<br>б) 0000111100<br>в) 0000010000<br>г) 0100000000<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 53. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000000111. | а) 0000011111<br>б) 0000011100<br>в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 54. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 3 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000011111. | а) 0000011111<br>б) 0000011100<br>в) 0011111111<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 55. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 2 імпульси ? | а) 1110000000<br>б) 0000011100 | Д07.Р3.<br>П2-20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Початковий стан лічильника –1111100000. | в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | |
| 56. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 4 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000001111. | а) 0000011111<br>б) 0011111111<br>в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 57. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 1111110000. | а) 0000011111<br>б) 1111000000<br>в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 58. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 4 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0000000011. | а) 0000111111<br>б) 0000011100<br>в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 59. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 0001111111. | а) 0000011111<br>б) 0111111111<br>в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |
| 60. | Який код буде на виходах лічильника Джонсона, якщо на його вхід подати 2 імпульси ?<br>Початковий стан лічильника – 1111111110. | а) 0000011111<br>б) 1111111000<br>в) 0000010000<br>г) 0001100111<br>д) правильної відповіді тут немає | Д07.Р3.<br>П2-20 |